

# **GPET Versuch 12 — Würfeln mit Eccles & Jordan**

**Gruppe: Dienstag14**

Tim Luchterhand, Paul Nykiel  
tim.luchterhand@uni-ulm.de, paul.nykiel@uni-ulm.de

4. Juli 2017

## 3.2 8 Bit-Asynchronzähler

Wie Sie feststellen konnten, erfordert der Aufbau eines einzelnen Flip-Flops aus Logikgattern einen erheblichen Schaltungsaufwand. Um auch komplexer Schaltwerke realisieren zu können, verwenden wir ab jetzt die integrierten D-Flip-Flops im Bereich (F) des *Digital- Boards*. Entfernen Sie für diesen Versuch zunächst alle Jumper. Sie benötigen lediglich den Jumper für die Wahl des CLK -Tasters als Takteingangs und eine Verbindung des ersten Flip-Flops des Zählers mit dem zentralen Taktsignal.

### 3.2.1 Aufbau

Bauen Sie einen 8 Bit-Asynchronzähler nach dem Prinzip aus Vorbereitungsfrage 2.3 auf. Verwenden Sie den CLK -Taster zur Erzeugung eines Taktpulses und überprüfen Sie die Funktionalität. Um die höherwertigen Bits zu überprüfen können Sie den Zähler mit den SET -Tastern auch vorinitialisieren. Zeigen Sie anschließend den Aufbau Ihrem Tutor.

### 3.2.2 Zwischenwerte

Betrachten Sie nun die Ausgänge des Zählers auf dem Oszilloskop. Setzen Sie zunächst das Oszilloskop mittels `Default Setup` zurück. Verbinden Sie anschließend die Flip-Flops mit den Ausgängen 0-7 des im Bereich (G) und schließen Sie die Digitaleingänge des Oszilloskops an die Stiftleiste an. Aktivieren Sie im die Eingänge  $D_0 - D_7$  im `Digital` Menü und gruppieren Sie diese als Hexadezimal-Bus. Achten Sie darauf, dass die richtigen Schwellwerte für die digitalen Eingänge (CMOS, 2,5 V) eingestellt sind. Stellen Sie zuletzt den `Trigger` auf einen geeigneten Eingang ein und wählen Sie die wechselnde Flanke, um sowohl bei steigender als auch bei fallender Flanke ein Triggererevent auszulösen. Der Triggermodus sollte mittels `Mode/Coupling` auf Normal gestellt werden, da im Auto-Modus auch bei fehlendem Triggerimpuls eine Aktualisierung durchgeführt wird. Schauen Sie sich den Übergang vom Zählerstand  $0111\ 1111_{\text{bin}}$  ( $127_{\text{dec}}$  bzw.  $7F_{\text{hex}}$ ) zum Zählerstand  $1000\ 0000_{\text{bin}}$  ( $128_{\text{dec}}$  bzw.  $80_{\text{hex}}$ ) an. Tragen Sie die Zwischenzustände des Asynchronzählers in das Timing-Diagramm in Abbildung 18 ein und nehmen Sie einen Screenshot vom Oszilloskop in Ihr Protokoll mit auf. Was ist der Grund für diese Zwischenzustände?

### Protokoll



Abbildung 3.1: Timing Diagramm



Abbildung 3.2: Verzögerung

Jedes Flip-Flop hat eine gewisse Laufzeit. Diese Laufzeiten sind in den Screenshots als Verschiebung zwischen den einzelnen Flanken zu erkennen. Da beim Asynchrone Zähler alle Flip-Flops in Reihe geschaltet sind, addieren sich die Laufzeiten auf. Die Zwischenzustände treten auf, wenn teilweise Flip-Flops noch nicht geschaltet wurden, die vorangegangenen Flip-Flops aber bereits in einem neuen Zustand sind.

### 3.2.3 Gatterlaufzeit

Bestimmen Sie Zeit bis ein neuer (korrekter) Zählerstand an den Ausgängen anliegt und errechnen Sie daraus die Laufzeitverzögerung eines D-Flip-Flops.

Wie in Grafik 3.2 zu erkennen, besitzt der Asynchrone Zähler eine Gesamtlaufzeit von  $t_{ges} = 84\text{ns}$ . Daraus lässt sich die Laufzeit eines einzelnen Flip-Flops berechnen:

$$t_{Flip-Flop} = \frac{t_{ges}}{8} = 10.5\text{ns}$$

## 3.3 4 Bit-Synchronzähler

Setzen Sie für diesen Versuch alle vertikalen Jumper auf das *Digital-Board*. Damit werden alle Flip-Flops mit dem zentralen Taktsignal versorgt. Verwenden Sie weiterhin den CLK - Taster als Takteingang.

### 3.3.1 Aufbau

Bauen Sie nun einen 4 Bit-Synchronzähler mit der Zählreihenfolge  $0 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 12 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$  auf und überprüfen Sie die Funktionalität. Verwenden Sie dazu die Ergebnisse von Vorbereitungsfrage 2.4. Zeigen Sie den Aufbau Ihrem Tutor.

### 3.3.2 Übergänge

Betrachten Sie auch hier die vier Bits des Zählers auf dem Oszilloskop. Schauen Sie sich die Übergänge der Zählerstände an. Im Gegensatz zum Asynchrone Zähler sollten die Übergänge beim Synchronzähler gleichzeitig stattfinden. Dennoch werden Sie bei mehrfacher Wiederholung des Versuches feststellen, dass die Übergänge unter Umständen zu minimal unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden. Dies ist auf verschiedene Ursachen zurückzuführen. Neben leicht unterschiedlichen Laufzeiten der einzelnen D-Flip-Flops hängt dies primär mit der Datenerfassung der digitalen Eingänge des Oszilloskops zusammen. Ein limitierender Faktor ist die minimale Zeitaufösung des Oszilloskops. Was ist die maximale Zeitliche Auflösung des Oszilloskops, oder anders ausgedrückt der minimale Laufzeitunterschied den Sie beobachten können?

Zudem stellt der digitale Eingang das Signal stark idealisiert dar, da ein einfacher Schwellwertvergleich vorgenommen wird. Liegt das Eingangssignal unterhalb des eingestellten Referenzpegels (bei CMOS 2,5 V), so wird eine 0 erkannt, oberhalb eine

1. Tatsächlich findet dagegen ein annähernd exponentieller Lade- bzw. Entladevorgang statt, die Zeitkonstante wird dabei primär von den parasitären Kapazitäten des folgenden Gatters sowie der Eingangskapazität des Oszilloskopeingangs bestimmt.

### Protokol

 


Abbildung 3.3: 4Bit-Synchronzähler

Aus der Messung ergibt sich:

$$t_{\min} = 900\text{ps}$$

Das Oszilloskop hat also eine maximale zeitliche Auflösung von ca. 1ns.

## 3.4 Schieberegister

### 3.4.1 Ringzähler

Bauen Sie ein 8 Bit-Schieberegister auf, indem Sie die horizontalen Jumper verwenden und verbinden Sie den Ausgang des letzten Flip-Flops mit dem Eingang des ersten (8 Bit-Ringzähler). Überprüfen Sie die Funktionalität, indem Sie ein beliebiges Bitmuster „durchschieben“. Zeigen Sie den Aufbau Ihrem Tutor.

### 3.4.2 Frequenzteiler

Der von Ihnen aufgebaute Ringzähler kann, abhängig vom Anfangszustand des Schieberegisters, auch als Frequenzteiler genutzt werden. Betreiben Sie den Ringzähler hierzu mit dem Frequenzgenerator aus dem Oszilloskop. Der Frequenzgenerator wird mit der Taste **Wave Gen** aktiviert. Stellen Sie die Form auf Rechteck, die untere Spannung auf 0 V und die obere Spannung auf 5 V ein, der Arbeitszyklus sollte 50 % betragen. Wenn Sie die richtigen Werte eingestellt haben verbinden Sie den Ausgang Gen. Out mit dem BNC-Eingang des Digital-Boards und wählen Sie den BNC-Eingang mit dem Jumper aus. Mehrfaches Drücken der Taste **Wave Gen** aktiviert und deaktiviert das Taktsignal. Stellen Sie nun eine Frequenz von 10 Hz ein und stellen Sie diesen Takt sowie den Ausgang des letzten Flip-Flops auf dem Oszilloskop dar. Untersuchen Sie die fünf Anfangszustände aus Tabelle 4 im Hinblick auf die Frequenzteilung. Messen Sie hierbei die Frequenz des Ausgangssignals und leiten Sie daraus die Frequenzteilung sowie den Arbeitszyklus ab.

#### Protokoll

 


Abbildung 3.4: Ausgangssignal bei Anfangszustand 11110000

 


Abbildung 3.5: Ausgangssignal bei Anfangszustand 11001100

 


Abbildung 3.6: Ausgangssignal bei Anfangszustand 10101010

 


Abbildung 3.7: Ausgangssignal bei Anfangszustand 10000000

 


Abbildung 3.8: Ausgangssignal bei Anfangszustand 10001000



Anfangszustand	Ausgangsfrequenz	Frequenzteilung	Arbeitszyklus
11110000	1.25Hz	8	50%
11001100	2.5Hz	4	50%
10101010	5Hz	2	50%
10000000	1.25Hz	8	12.5%
10001000	2.5Hz	4	25%

Tabelle 3.1: Messergebnisse des Frequenzteilers.

### 3.5 DVB-S Scrambler

Bauen Sie das linear rückgekoppelte Schieberegister des DVB-S Scramblers auf, das im grau hinterlegten Teil in Abbildung 5 dargestellt ist. Wie kann das Scrambling auf der Empfängerseite rückgängig gemacht werden? Wie lautet das Boolesche Gesetz für diesen Vorgang? (Tipp: Erinnern Sie sich an den vorherigen Versuch)

Ermitteln Sie die ersten 20 Werte der PN-Sequenz. Achten Sie auf eine korrekte Vorinitialisierung des Registers, die in Abbildung 5 oberhalb jeder Zelle angegeben ist.

**Protokoll** Die ersten 20 Zeichen der PN-Sequenz lauten:

00000011111101100000

Um das ursprüngliche Signal wiederherzustellen, muss man das gescrambelte Signal mit der bekannten Initialsequenz ver-XODERN. Das resultierende Signal wird erneut mit der Initialsequenz ver-XODERT, um das ursprüngliche Signal zu erhalten.

Das Boolesche-Gesetz für diesen Vorgang lautet:

$$a \oplus b \oplus b = a \oplus (b \oplus b) = a \oplus 0 = a$$

### 3.6 GPS C/A-Code Generator

Bauen Sie den C/A-Code-Generator des GPS-Systems auf, das im grau hinterlegten Teil in Abbildung 6 dargestellt ist. Beginnen Sie mit dem G1-Shift-Register nach Abbildung 7 und dem G2-Shift-Register nach Abbildung 8. Schalten Sie als letztes die Verknüpfungen zur Generierung der  $G_i$ -Sequenz gemäß Abbildung 6. In Tabelle 5 finden Sie die entsprechenden Werte für die Phase-Select-Logic der Satelliten 5, 13 und 17. Ermitteln Sie für diese Satelliten jeweils die ersten 10 Werte der PN-Sequenz. Beide Register müssen dabei jeweils mit Einsen vorinitialisiert werden.

Satellit	Phase-Select-Logic	PN-Sequenz
5	$1 \oplus 9$	1001011011
13	$6 \oplus 7$	1111110100
17	$1 \oplus 4$	1001101110

Tabelle 3.2: GPS C/A Code